Electrocinétique Question 4

Graphe U-I d'une résistance

