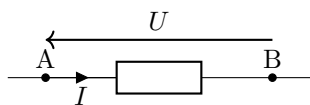


Définition convention réceptrice

$$U = V_A - V_B \text{ (différence de potentiel)}$$

U est appelée tension aux bornes du dipôle.

I est l'intensité du courant traversant le dipôle.