Electrocinétique Question 5

Graphe U-I d'une source idéale de tension

