

Définition d'une source réelle de courant

Pour une source réelle de courant, on a : $I = I_g - G(V_A - V_B)$, en posant $G = \frac{1}{R}$

Représentation :

