

Théorème de Thévenin

Toute association de dipôles linéaires peut être assimilée à un dipôle de la forme ci-contre.

On trouve la résistance à vide en passant toutes les sources de tension et de courant dans le circuit.

On trouve la force électromotrice en calculant la tension aux bornes du dipôle à courant entrant nul.

