Electrocinétique Question 12

Théorème d'équivalence entre une source réelle de courant et une source réelle de tension

Il y a équivalence entre :

