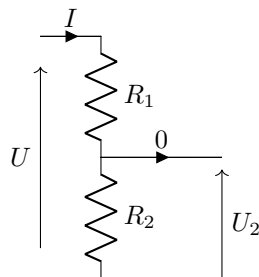


**Diviseur de tension**

Dans le circuit ci-dessous :



On a :

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$